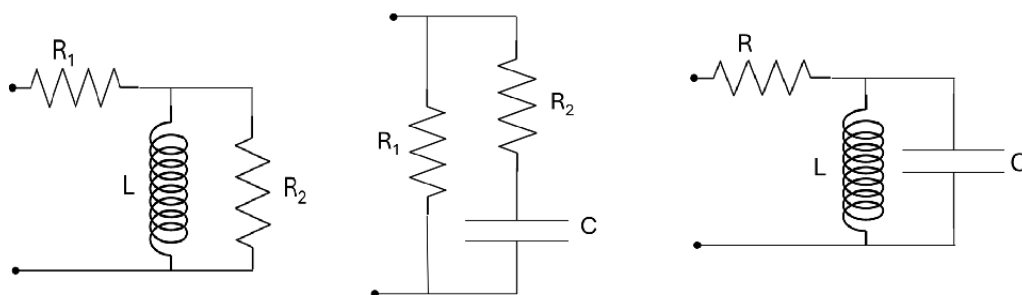



## **Circuitos en régimen alterno permanente.**

1. Un circuito está formado por una resistencia  $R = 400 \, \Omega$  y una inductancia  $L = 1 \, \text{Hy}$ . El mismo es alimentado por un generador de voltaje  $V_g(t) = 311 \cos(2\pi 50 \, \text{Hz } t) \, \text{V}$ . Determinar, en régimen permanente: a) la corriente  $I(t)$  que circula, b) la caída de tensión  $V_R(t)$  sobre  $R$  y  $V_L(t)$  sobre  $L$ , c) Calcular la potencia instantánea  $P(t) = V_g(t) I(t)$
2. En el circuito anterior se reemplaza la inductancia por un capacitor  $C = 10 \, \mu\text{F}$ . Recalcular las consignas (a), (b) y (c) del problema anterior.
3. Calcular la impedancia equivalente de los siguientes casos:




Datos:  $R_1 = 10 \, \Omega$ ;  $R_2 = 50 \, \Omega$ ;  $L = 5 \cdot 10^{-4} \, \text{Hy}$ ;  $C = 0.1 \, \mu\text{F}$ ;  $f = 50 \, \text{Hz}$ .

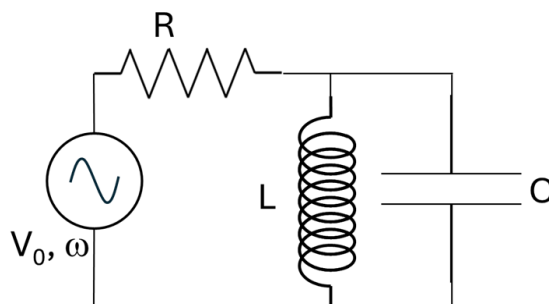4. Un circuito RLC serie con  $L = 0.5 \, \text{H}$ ,  $R = 300 \, \Omega$  y  $C = 10 \, \mu\text{F}$  es alimentado por un generador  $V_g(t)$ . Se mide una corriente  $I(t) = 5.2 \, \text{A} \cos(100 \, \text{Hz } t + 60^\circ)$ . a) Encontrar la ecuación diferencial que describe el comportamiento del circuito con los coeficientes numéricos, b) calcular  $V_g(t)$ , c) la potencia instantánea  $P(t) = V_g(t) I(t)$ , d) El valor de  $C$  que lleve el circuito a resonancia.
5. En el circuito de la figura calcular la corriente y la caída sobre la resistencia.  
¿Cuál es la potencia activa que entrega la fuente?



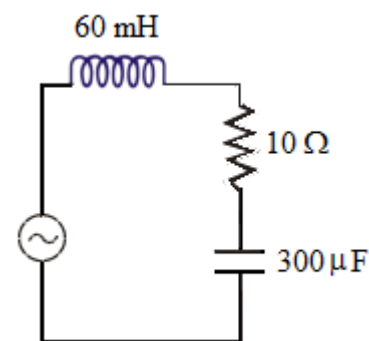
6. El circuito de la figura está alimentado por la red domiciliaria de nuestro país. Considerando régimen alterno permanente, se pide:
  - a) Calcular la reactancia y la impedancia compleja de cada elemento y del circuito serie total, expresándolas en sus formas binómica y exponencial. Indicar si el circuito tiene comportamiento inductivo, capacitivo o resistivo.
  - b) Indicar en forma exponencial los valores complejos asociados a la corriente y los voltajes sobre cada elemento y su relación con las respectivas impedancias complejas.
  - c) Calcular los valores de potencia activa y potencia reactiva.
  - d) Calcular potencia aparente y factor de potencia.



- e) Dibujar el diagrama fasorial de corriente y voltajes.
- f) Calcular la frecuencia de resonancia. Describir el comportamiento del circuito en la condición de resonancia.


7. El circuito de la figura ( $R_1 = 5 \Omega$ ,  $R_2 = 500 \Omega$ ) está alimentado por la red domiciliaria de nuestro país. Un voltímetro conectado sobre el capacitor mide  $V_C = 120 \text{ V}$ . Calcular:

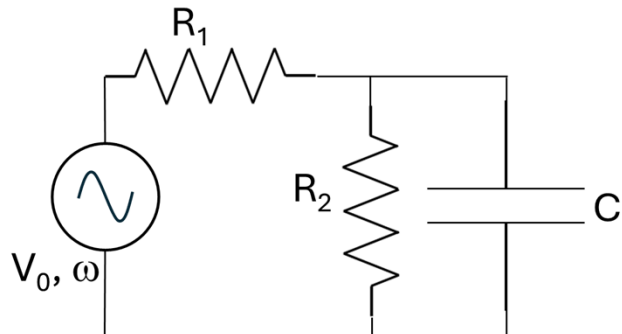- a) la corriente que circula por la fuente.
- b) la capacidad  $C$ .
- c) la potencia activa  $P$ .
- d) la potencia reactiva  $Q$ .
- e) la potencia aparente  $S$ .



8. En el circuito de la figura (para la fuente:  $V_{\text{eficaz}} = 200 \text{ V}$ ,  $f = 50 \text{ Hz}$ ) dos voltímetros ideales miden las caídas de voltaje  $V_R$  y  $V_C$  sobre  $R$  y  $C$  respectivamente.

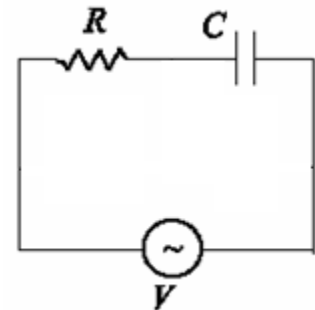- a) ¿Cuál es la lectura del voltímetro  $V_C$  si  $V_R = 150 \text{ V}$ ?
- b) ¿Qué relación hay entre  $R$  y  $X_C$ ?
- c) Si la corriente eficaz es  $I = 1 \text{ A}$ , calcular  $R$  y  $C$ .
- d) ¿Qué ocurre con  $\cos \phi$  si se duplica  $R$ ?



9. En un circuito RLC serie ( $L = 50 \text{ mH}$ ), se aplica una tensión eficaz de  $100 \text{ V}$  y frecuencia  $50 \text{ Hz}$ , y circula una corriente de  $25 \text{ A}$  atrasada  $45$  grados respecto de la tensión. Calcular:
- a) los valores de  $R$  y de  $C$ .
  - b) la tensión sobre cada elemento.
  - c) verificar la segunda ley de Kirchhoff con un diagrama fasorial.
  - d) evaluar el triángulo de potencias.

10. El circuito de la figura es alimentado por un generador de tensión eficaz  $120 \text{ V}$  y frecuencia  $60 \text{ Hz}$ . Dentro de la caja punteada hay componentes ( $R$  y/o  $L$  y/o  $C$ ) conectados en serie. La potencia aparente medida es  $S = 50.9 \text{ VA}$  y la reactiva  $|Q| = 36 \text{ VAR}$  (inductiva) ¿Qué hay dentro de la caja?

